
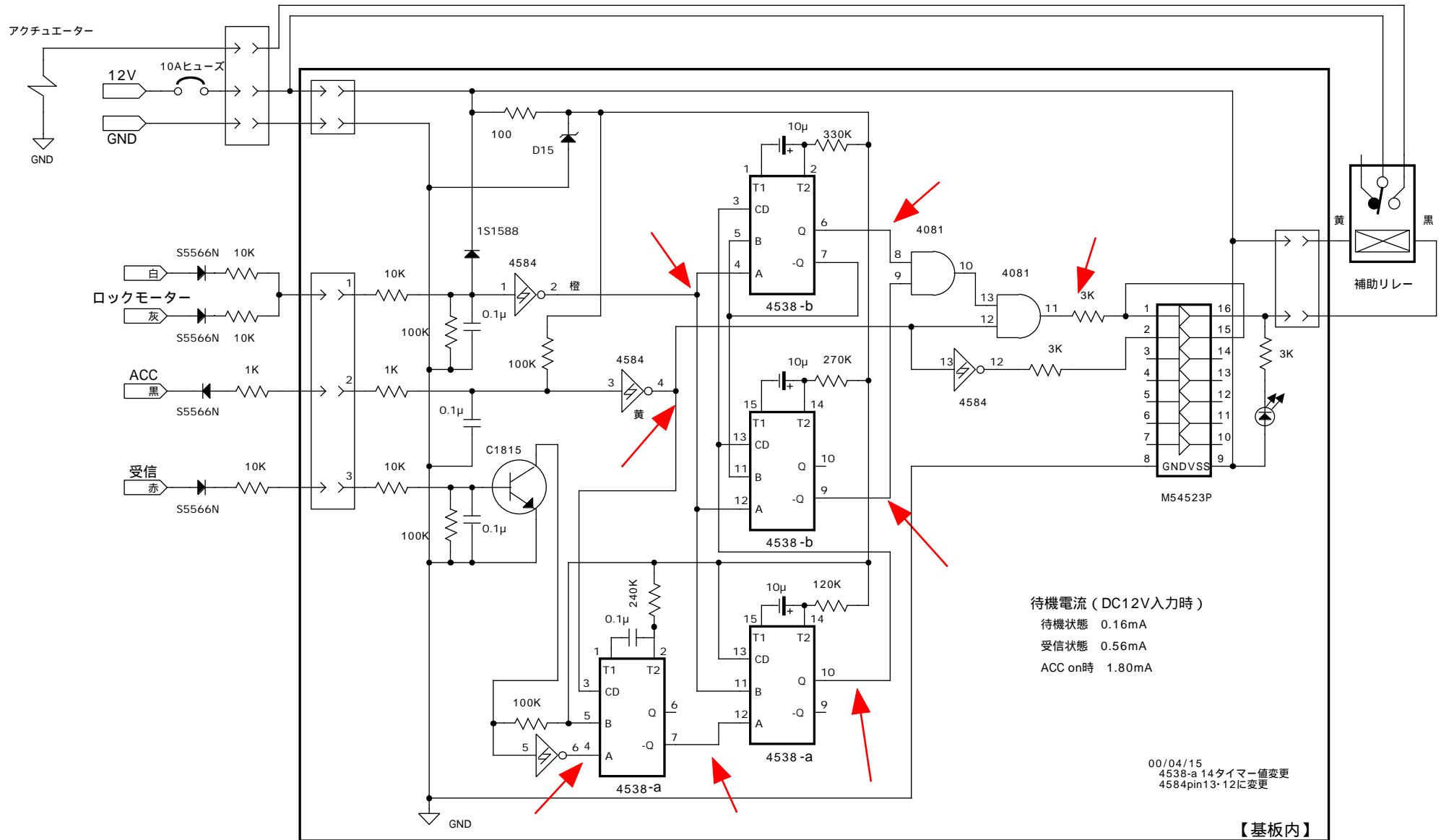


【回路図】

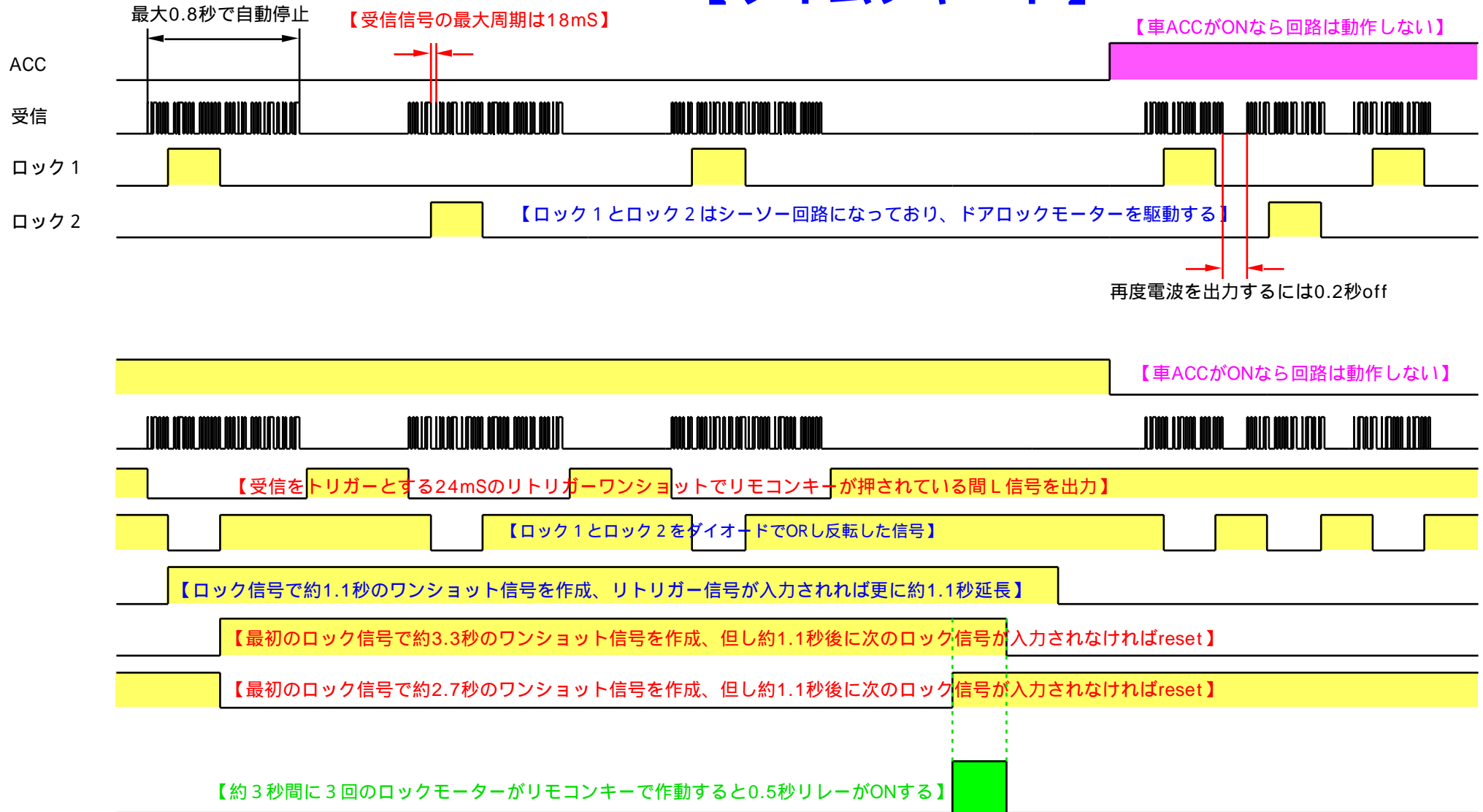


【タイムチャート】



リモコンキーは節電及び異常動作防止のため押し続けても0.8秒で電波の出力を停止する。
再度電波を出力するには0.2秒程度スイッチをOFFにすることで可能となる。

【制御基板】

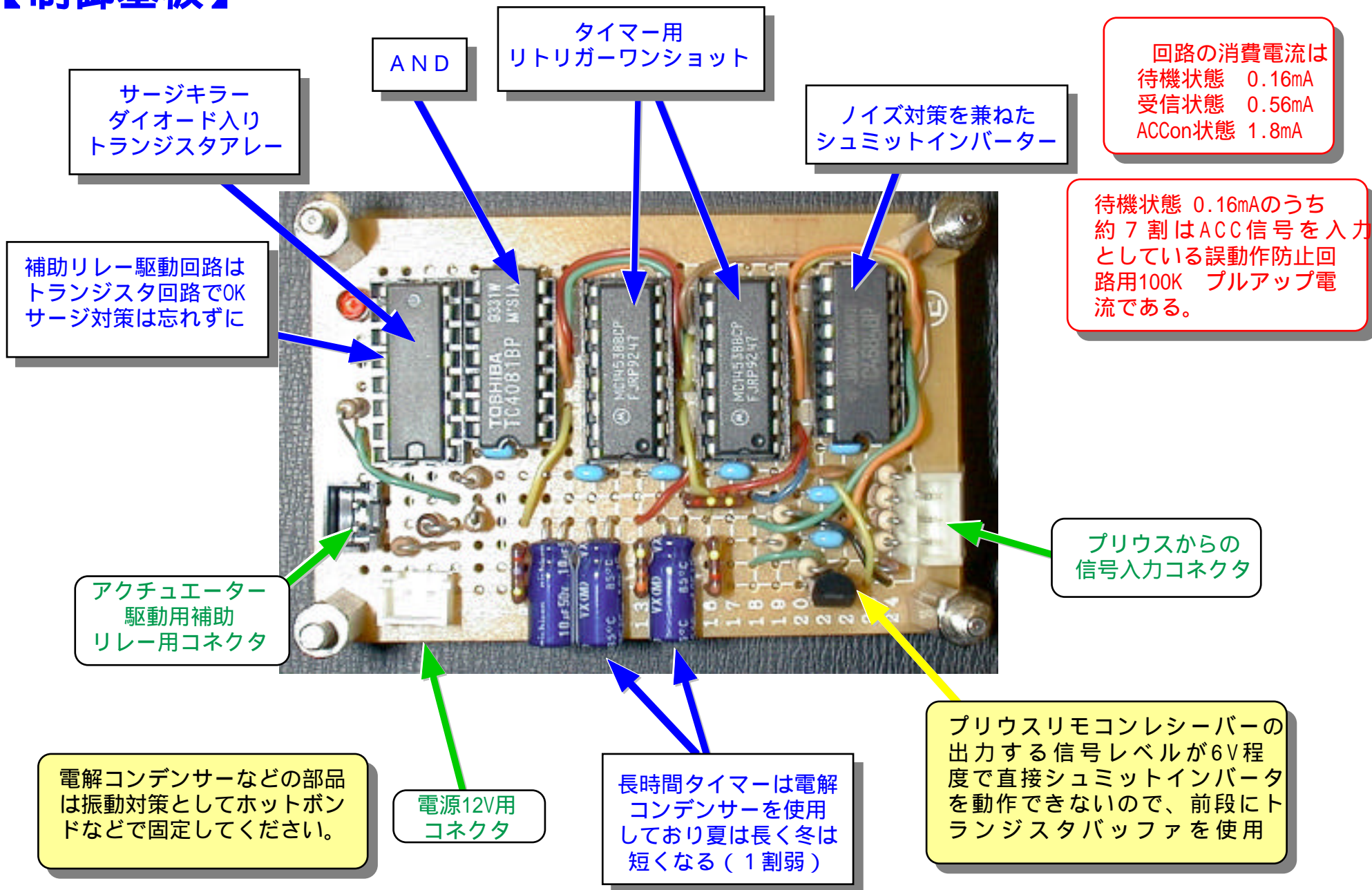

【制御ボックス】

プラスチックケースに基板を入れたところ。

部品類と、基板はホットボンドで固定。

コード取り出し用の穴




保護用にゴムシートでカバー



プラスチックケースの蓋には アクチュエーター駆動用補助リレーと電源及びアクチュエーター用出力コネクタを取り付け。

プラスチックケース蓋固定用タップです。

入力信号線 (3本)

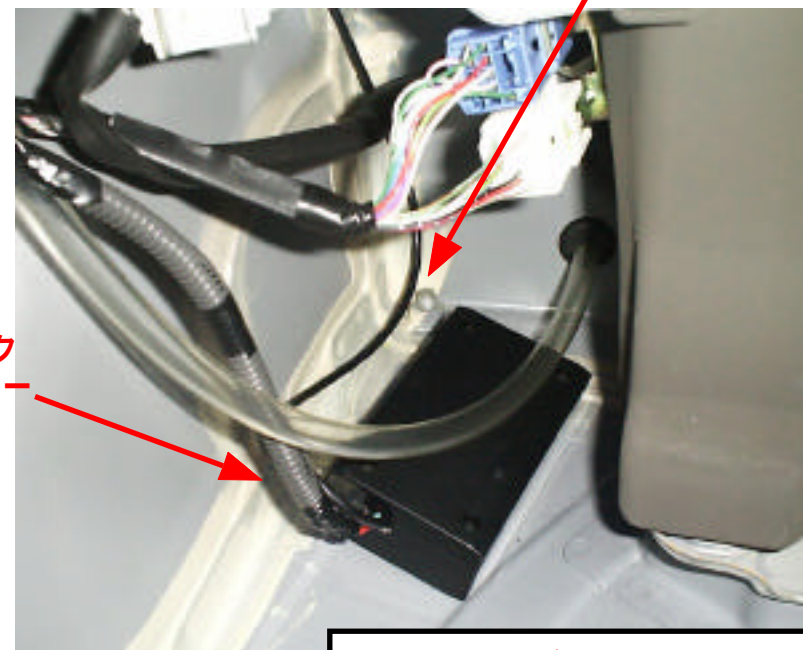

電源とアクチュエーター用配線

モーター用バッテリー横のスペースにプラスチックケースを取り付け。